Projeto: Paradoxo experimental em um circuito com corrente induzida

Orientador: Orlando Luis Goulart Peres **Aluno:** Vitor Bianchin Pelegati – RA 010059

Descrição

A montagem consiste em um solenóide feito com fio de cobre encapado e um circuito com dois resistores, esquematizados como na figura 1. Ao passar corrente variável por esse solenóide, uma corrente será induzida no circuito devido ao campo magnético variável gerado pelo solenóide e interno ao circuito.

Medindo a diferença de potencial com um voltímetro ou um osciloscópio em cada resistor teremos valores V1 e V2 que devem ser diferentes, mesmo estando os dois voltímetros ligados nos mesmos pontos.

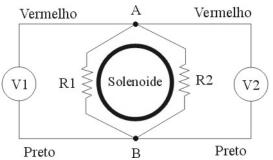


Fig. 1: Esquema da montagem experimental

Demonstrar e explicar a diferença entre as medições dos dois voltímetros, que não é intuitiva, é o objetivo principal desse projeto.

Eventuais Extensões

Lâmpadas poderiam ser usadas para demonstrar de uma maneira mais visual a diferença entre as duas medições dos voltímetros. Além de outras montagens que seriam utilizadas para um maior entendimento dos conceitos relacionados ao projeto.

Importância Didática

Conceitos importantes para os estudantes em física como Lei de Indução de Faraday, rotacional de um campo não conservativo e força eletromotriz serão essenciais para o entendimento dos resultados obtidos.

Originalidade

Vários artigos podem ser encontrados sobre essa montagem e serviram de referência para a construção desse projeto. Nesses dois artigos os autores propõem montagens experimentais de onde foi baseada a montagem da fig. 1.

Sigilo

O orientador não solicita sigilo para os resultados.

Materiais Utilizados

Resistores, Apoios de madeira, Fio de Cobre, Barra ou cilindro de ferro, Fusível, Gerador de frequência, Gerador de Corrente, dois Multímetros e Osciloscópio de quatro Canais.

Referências

- [1] W.Klein, Am. J. Phys. 49(6), Jun. 1981, págs. 603-604
- [2] Robert H. Romer, Am. J. Phys. 50(12), Dez. 1982, págs 1089-1093